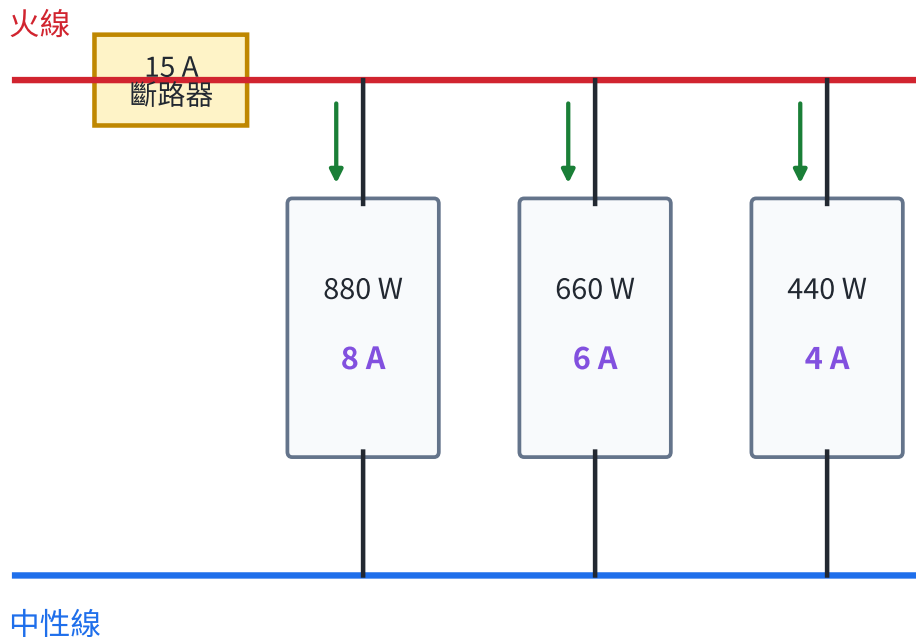


生活用電保護：過電流看總電流，漏電保護看去回電流差

過載保護

$$I_{\text{total}} = 8 + 6 + 4 = 18 \text{ A} > 15 \text{ A}$$



並聯支路電流相加，斷路器在導線過熱前切斷

漏電斷路器比較同一路徑的去、回電流

